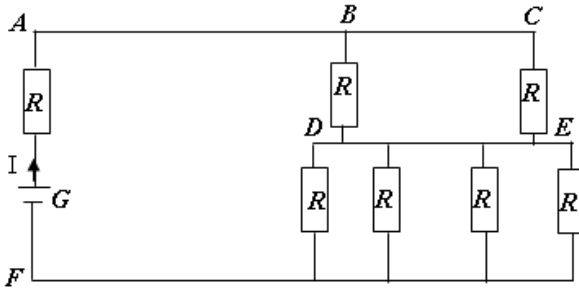


التيار الكهربائي المستمر

نعتبر التركيب التالي مكون من عدة موصلات أومية متماثلة ومولد كهربائي . علما أن شدة التيار الكهربائي في الفرع الرئيسي هي $I=8A$ أحسب شدة التيار الكهربائي المارة في كل فرع من الدارة الكهربائية .



التمرين 1:

يمر تيار كهربائي شدته $I = 10^{-3}A$ خلال دقيقة واحدة في موصل . أحسب كمية الكهرباء وعدد الإلكترونات التي تمر عبر مقطع هذا الموصل خلال هذه المدة .
نعطي $e=1.6.10^{-19}C$

التمرين 2:

يحتوي أمبيرمتر على 4 عيارات : $1A , 3A , 0.3A , 0.1A$ نستعمل العيار $3A$ لقياس شدة التيار المار في دارة كهربائية . تتوقف الإبرة أمام التدرجة 32 من السلة 0-100 .
1 - أوجد قيمة شدة التيار الكهربائي .
2 - هل يمكن استعمال العيارات الأخرى لقياس هذه الشدة ؟
3 - احسب دقة القياس عند استعمال كل عيار علما أن فئة الجهاز هي 105 .
ما هو أحسن عيار ليكون القياس أكثر دقة ؟

التمرين 3:

نعتبر الدارة الكهربائية التالية :
1 - حدد منحى التيار الكهربائي الذي يمر في كل مصباح والقطب السالب والقطب الموجب للأمبيرمتر A .
2 - يشير الأمبيرمتر A إلى التدرجة 40 باستعمال العيار $500mA$ وعدد تدرجات الميلاء المستعمل 100 تدرجة . أحسب شدة التيار الكهربائي المار في المصباح L_4 .
3 - شدة التيار الكهربائي الذي يمر في المصباح L_1 هي $I_1=1A$ ، أوجد شدة التيار الكهربائي المار في المصباح L_2 و L_3 .

التمرين 4:

عند قياس شدة التيار الكهربائي المار في فرع من فروع دارة كهربائية باستعمال أمبيرمتر من فئة 105 . تشير الإبرة إلى التدرجة 80 على الميلاء الذي يحتوي على 100 تدرجة حيث العيار المستعمل هو $10mA$.
1 - حدد قيمة شدة التيار الكهربائي .
2 - أوجد دقة القياس
3 - حدد عدد الإلكترونات التي تخترق مقطعا من موصل الدارة خلال خمس دقائق .

التمرين 5:

نغمر إلكترودين متصلين بقطبي مولد كهربائي للتيار المستمر ، بمحلول مائي لكلوور النحاس $(Cu^{2+}, 2Cl^-)$.
1- ارسم تبيانة الدارة الكهربائية ، ووضح منحى انتقال كل نوع من حملة الشحنة الكهربائية .
2 - إذا كانت شدة التيار الكهربائي هي $I=3,2A$ أحسب عدد كل من الأيونات Cu^{2+} والأيونات Cl^- التي تنتقل خلال ثانية واحدة .

التمرين 6:

ذ. علال محداد

www.chimiephysique.ma

الجدع المشترك العلمي

